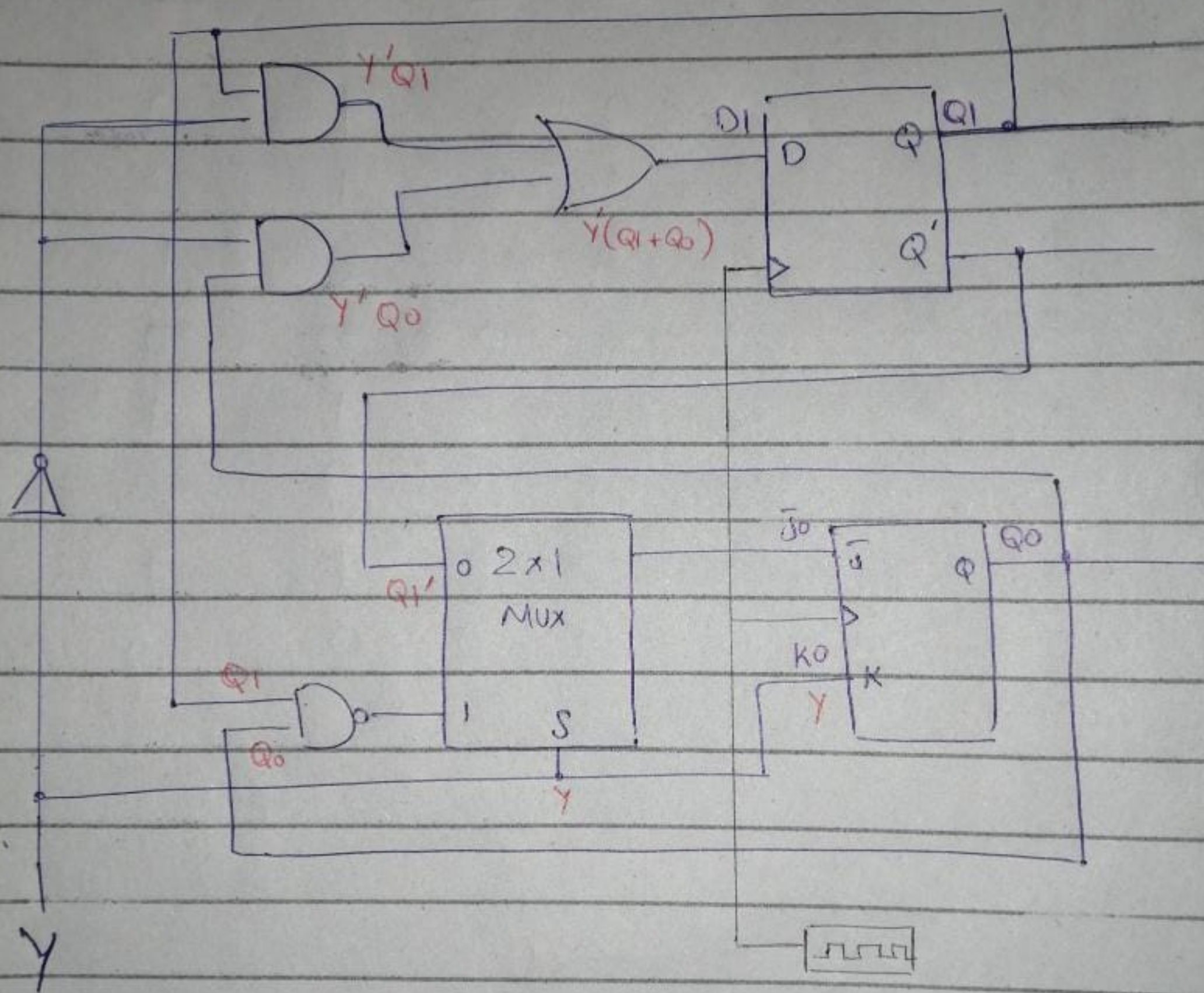


Assignment 6




$$\bullet \quad KO = Y$$

$$\bullet \quad \overline{JO} = S'(Q_1') + S(\overline{Q_1 \cdot Q_0})$$

$$= Y' \cdot Q_1' + Y(Q_1' + Q_0') = YQ_0' + Q_1'$$

$$\bullet \quad D_1 = Y'(Q_1 + Q_0)$$

<u>Q₀</u>	<u>Q₁</u>	<u>Y</u>	<u>J₀</u>	<u>K₀</u>	<u>D₁</u>	<u>Q₀⁺</u>	<u>Q₁⁺</u>
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	0

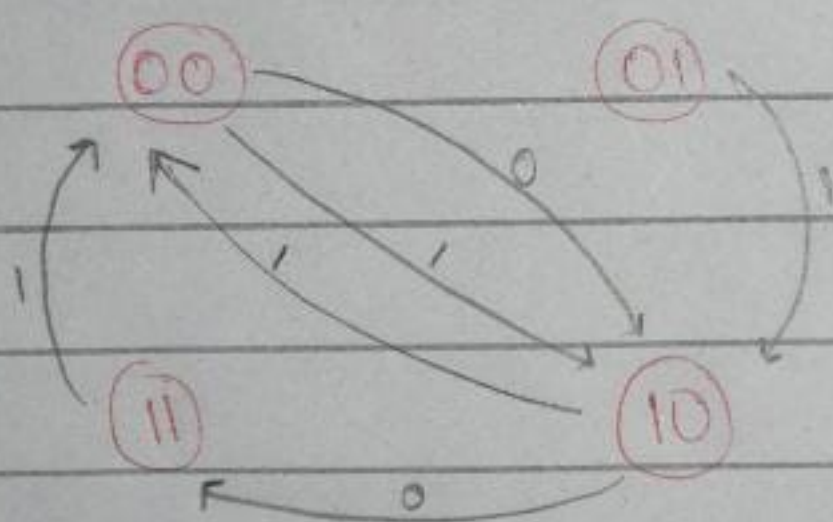

- Has 1 input = Y
- Has 0 outputs
- Has 2 states = Q₀, Q₁