

#QUESTION 1

a. Boolean Algebra

$$\begin{aligned}
 F &= (A' \cdot (A'D)')' \cdot (A' + BC) \\
 &= A + (A'D) \cdot (A' + BC) \\
 &= (A + A'D) \cdot (A' + BC) \\
 &= ABC + A'D + A'BCD \\
 &= ABC + A'D(1 + BC)
 \end{aligned}$$

$$\rightarrow F = ABC + A'D$$

b. K-Map

$$G = (A'D)' \cdot (A' + BC)$$

A	B	C	D	(A'D)'	(A' + BC)	G
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11			1	1
10				

0000

0100

0010

0110

$A' \cdot 1 \cdot 1 \cdot D'$

1111

1110

$A \cdot B \cdot C$

ANS $\rightarrow G = A'D' + ABC$

#QUESTION 2

Input XYZ ₁₀	X	Y	Z	Output ABC ₁₀	A	B	C
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
2	0	1	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0	0	1
4	1	0	0	2	0	1	0
5	1	0	1	2	0	1	0
6	1	1	0	3	0	1	1
7	1	1	1	4	1	0	0

- Finding the expression of ABC, from their respective outputs.

- i) $A = X \cdot Y \cdot Z$
- ii) $B = X \cdot (Y \cdot Z)'$
- iii) $C = Y \cdot (X \cdot Z)'$

