

A	B	Q1	Q2	Q3	Q4
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

LAB 8

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>Q₀</u>	<u>Q₁</u>	<u>Q₂</u>	<u>Q₃</u>
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$Q_0 = A'B'$
 $Q_1 = A'B$
 $Q_2 = AB'$
 $Q_3 = AB$