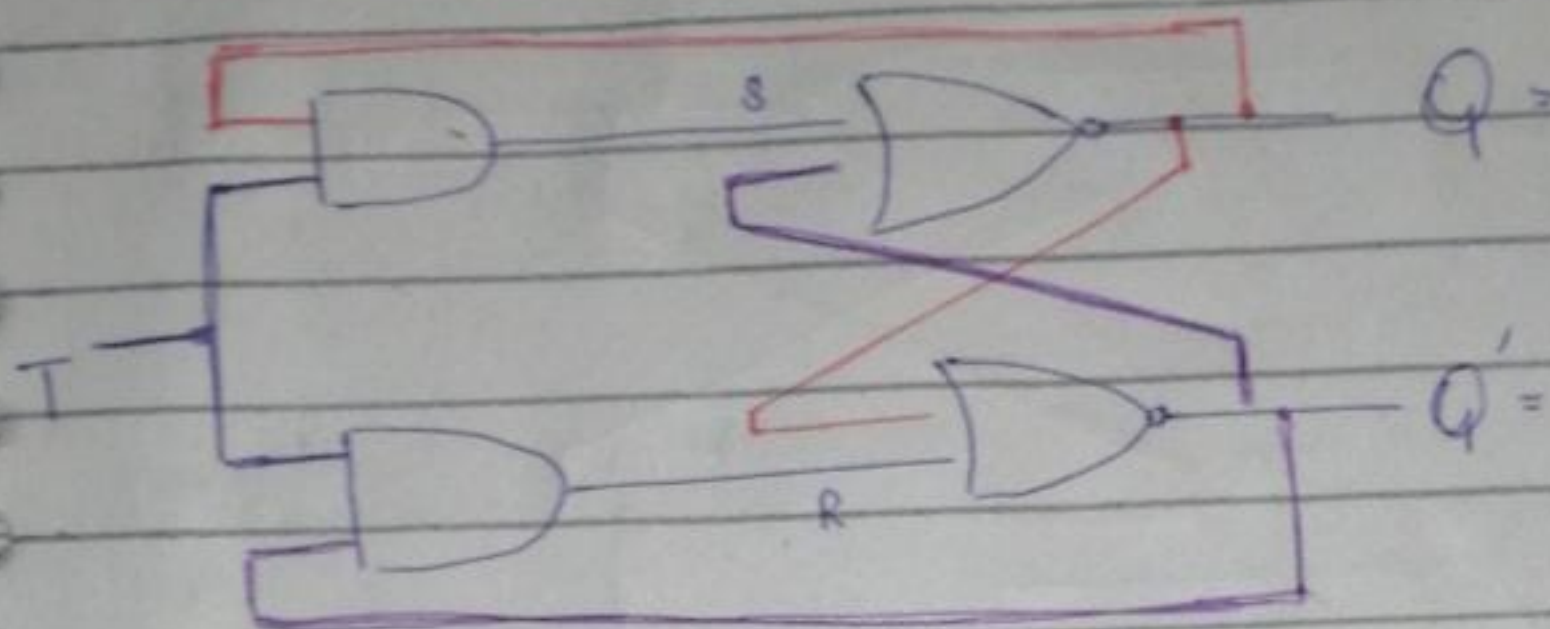


Assignment 5

a.




<u>Q</u>	<u>T</u>	<u>Q(t+1)</u>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Q \ T	0	1
0		1
1	1	

$$Q(t+1) = Q'T + QT'$$

b.

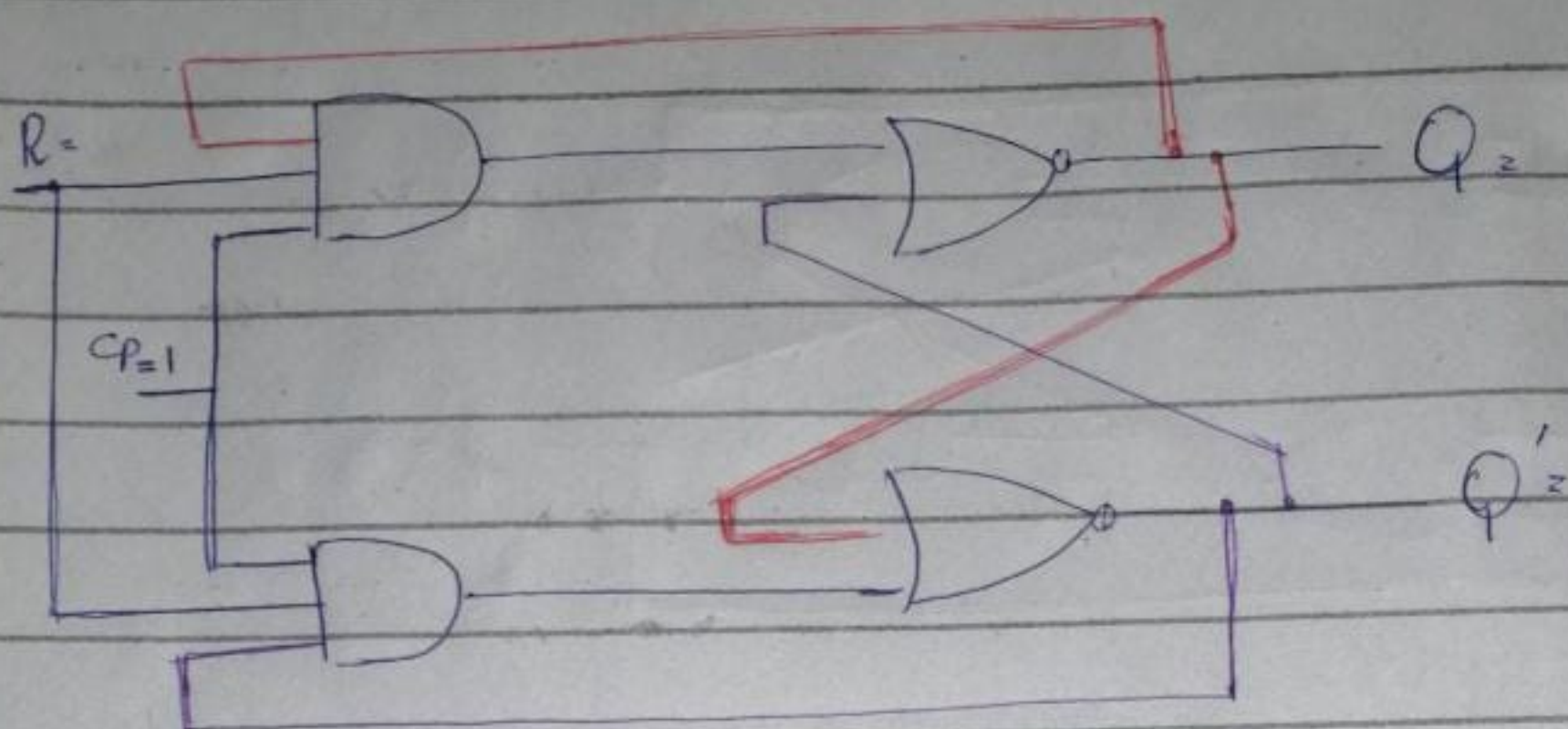

<u>Q</u>	<u>R</u>	<u>Q(t+1)</u>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


* We assume,
CP to always be
= 1

$$Q(t+1) = Q'R + QR'$$

- Both circuits operate in the same way. Except for the use of CP (control pulse) in circuit, **b**. $CP = 1$, to allow input R to go through.

• When R/T is high, it gives the complement of the previous state. Otherwise it retains, its current state.

Q2)

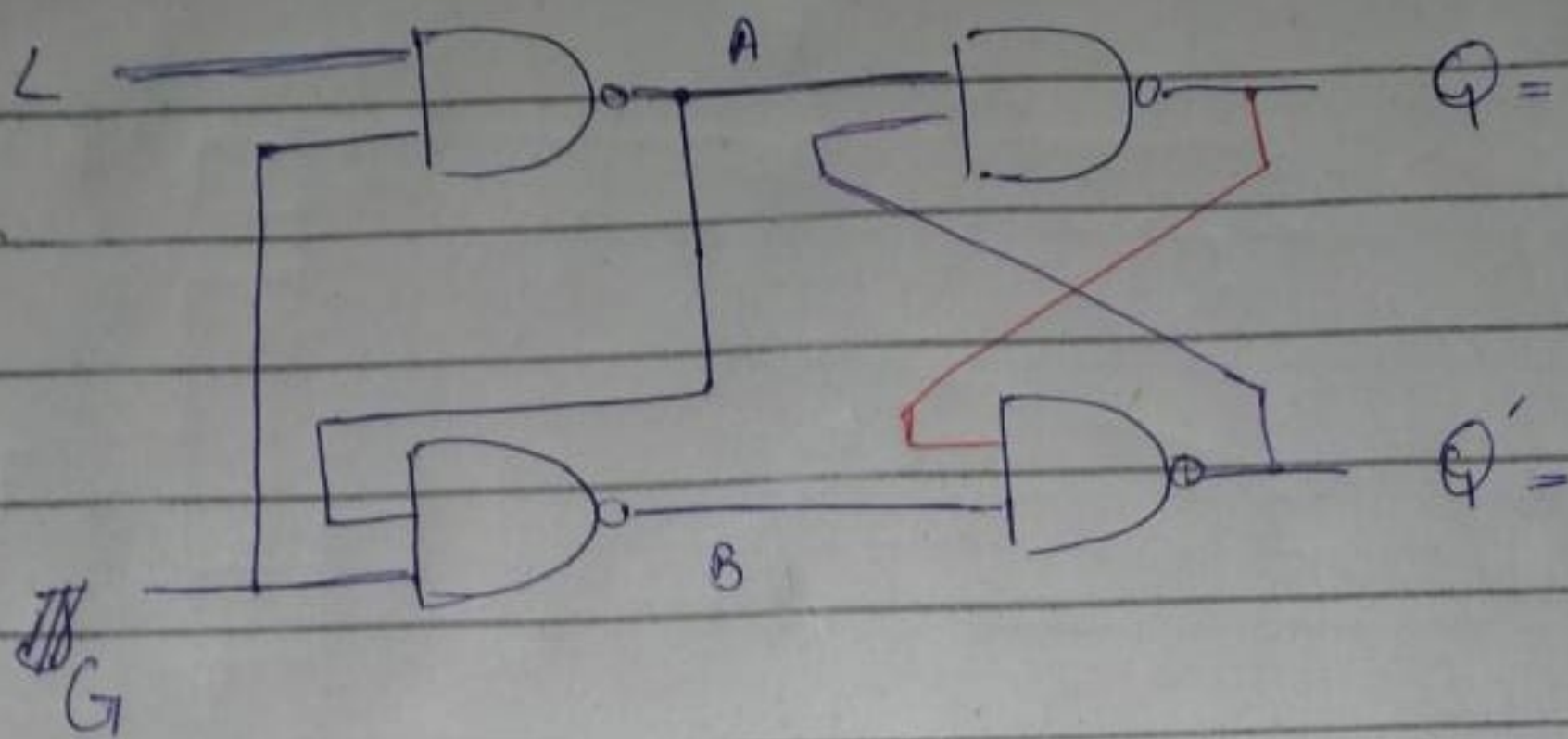

<u>Q</u>	<u>L</u>	<u>G</u>	<u>Q(t+1)</u>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1